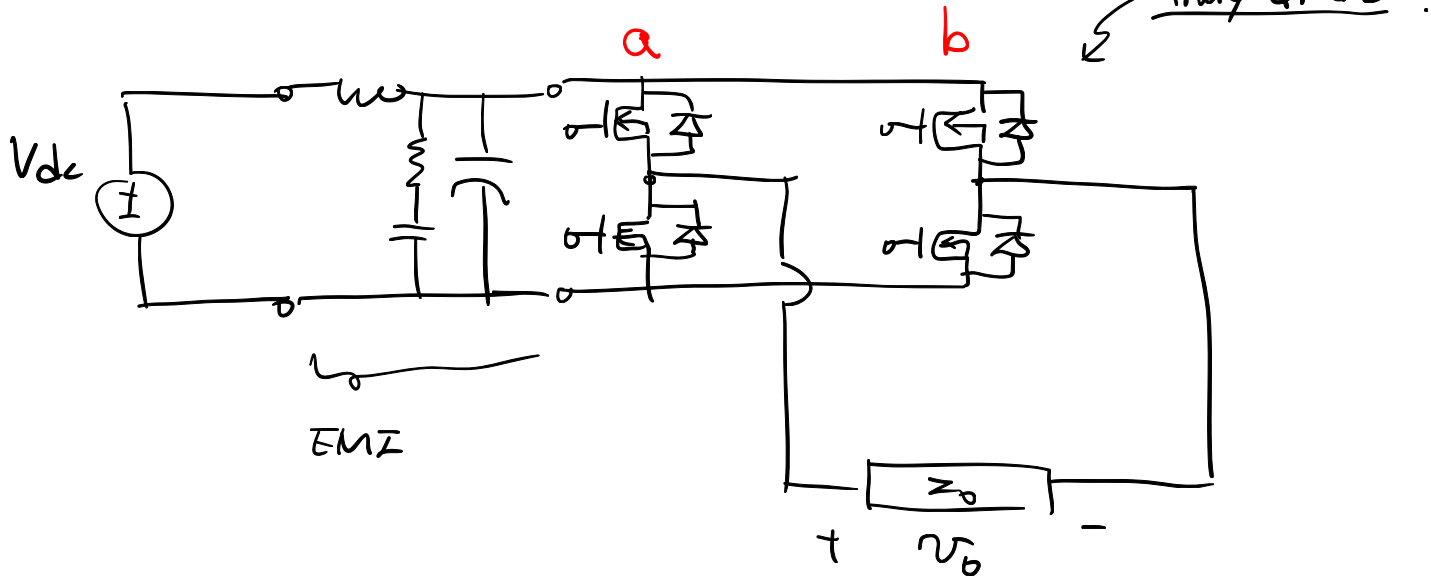


L24 – Switching Amplifier (cont'd)

• H-bridge (dc/AC)




• State table

	n	a	b	v_o
$V_o \leftarrow$	0	0	0	0
$V_i \leftarrow$	1	1	0	V_{dc}
	2	0	1	$-V_{dc}$
	3	1	1	0

Σ
"SUM"

• Output waveform


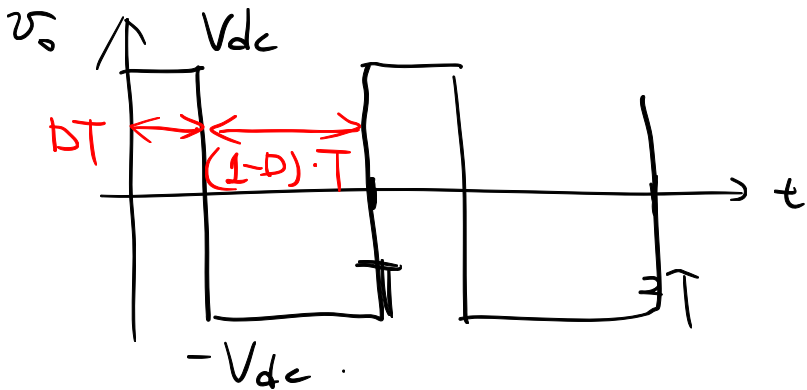


• Duty Ratio Control - $D[k]$ = $u[k]$.



$$\bar{v}_o = \frac{V_{dc} D \cancel{X} - V_{dc} (1-D) \cancel{Y}}{\cancel{X}} = \underline{(2D-1) V_{dc}}.$$

$$\underline{D=0.5} \rightarrow \underline{\bar{v}_o=0} \quad \checkmark$$

• Current ripple.

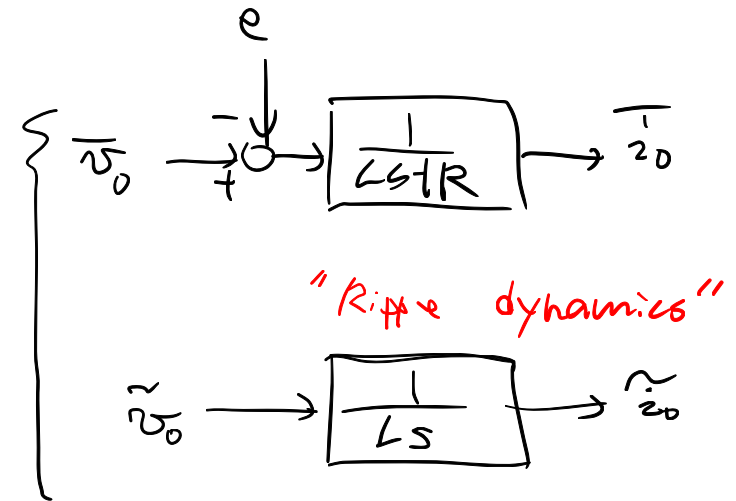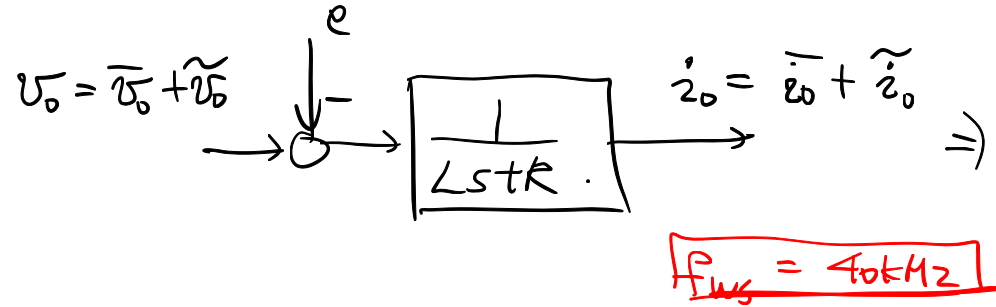

Example $D = 0.5$

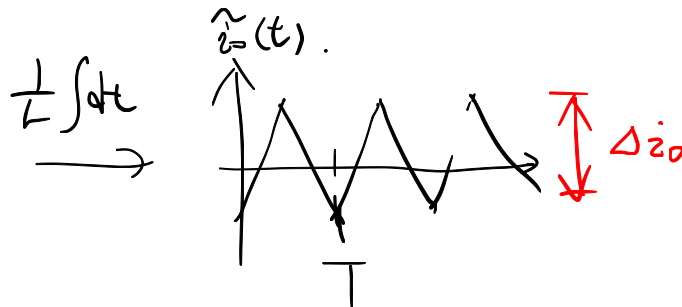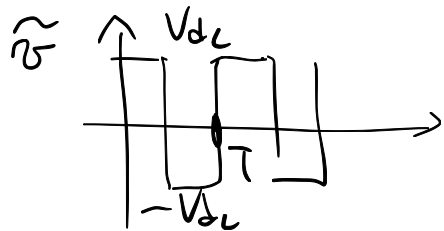

$$\Delta i_o = \frac{V_{dc}}{L} \cdot DT$$

$$= \frac{V_{dc}}{2L} \cdot \frac{1}{f_{sw}}$$

$$V_{dc} = 30V$$

$$L = 1.6mH$$

$$f_{sw} = 40kHz$$

$$\Rightarrow \frac{30V}{2 \times 1.6mH} \cdot \frac{1}{40kHz} \cdot \frac{1}{A}$$

$$\frac{15}{16} \times 10^{-5}$$

$$\frac{250mA}{21kHz}$$

• Current ripples.

{ torque ripples

→ vibration,

Core losses (Hysteresis, eddy-current)

Iron losses

• Remedy { Insert series inductor (current slopes)

1. Increase f_{sw} (switching loss \uparrow)

