

1a.



$$T_{th} = \frac{K}{Ls + R} V$$

$$Z_{th} = \frac{T_{th}}{w} = \frac{K^2}{Ls + R}$$

$$k_{th} = \frac{K^2}{L}$$


$$b_{th} = \frac{K^2}{R} + b$$

Missing 'b'

49
60

$$T = T_{ext}$$

-1

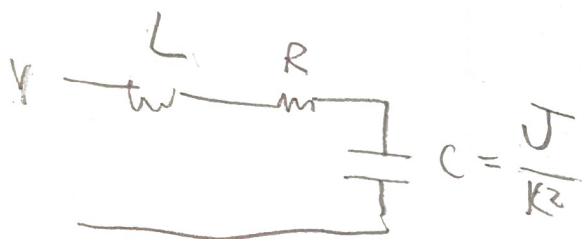

$$Z_{eq} = Ls + R + \frac{K^2}{Js}$$


b $i = V / Z_{eq} \rightarrow V = \frac{1}{s}$

$$w(s) = \frac{K}{Js} \left(\frac{V}{Ks + R + \frac{K^2}{Js}} \right)$$

$$= \left(\frac{K}{sJR + K^2} \right) \left(\frac{1}{s} \right)$$


$$= \left(\frac{-1/K}{s + K^2/JR} \right) + \left(\frac{1/K}{s} \right)$$
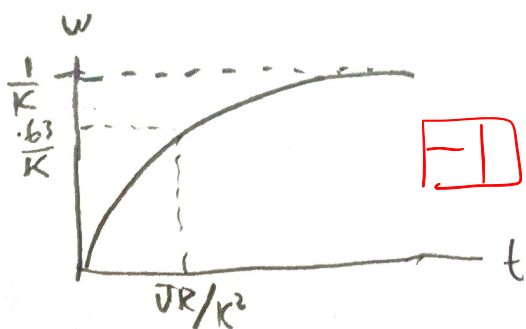
$$w(t) = \frac{-1}{K} e^{-K^2/JR t} + \frac{1}{K} = \frac{1}{K} \left(-e^{-K^2/JR t} + 1 \right)$$



-1

Missing 'b'

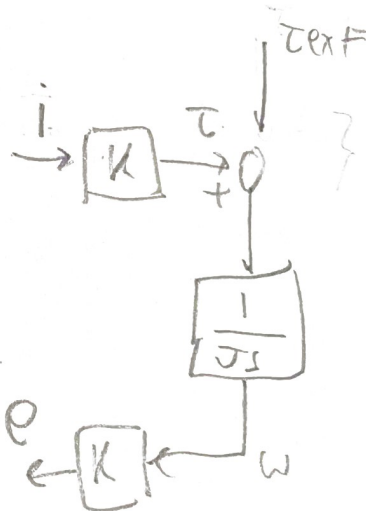


plus since w & T_{ext} are same di

c. open $\rightarrow V = e \rightarrow i = 0$ ✓

$$\tau = \tau_{ext} \rightarrow \theta = \frac{K}{J_s} \tau$$


$$V(s) = \frac{K/J}{s^2}$$

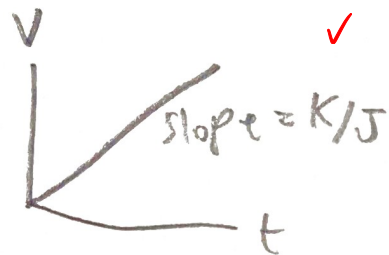

-1

Missing ↓

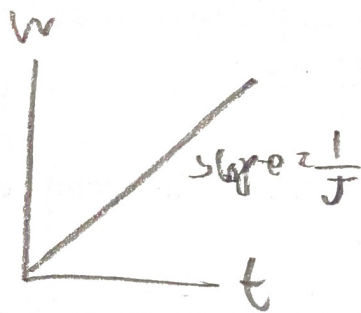
d. $\omega = \frac{1}{J_s} \tau_{ext} = \frac{1}{J_s^2}$



-3

Expect steady-state speed.

2a.

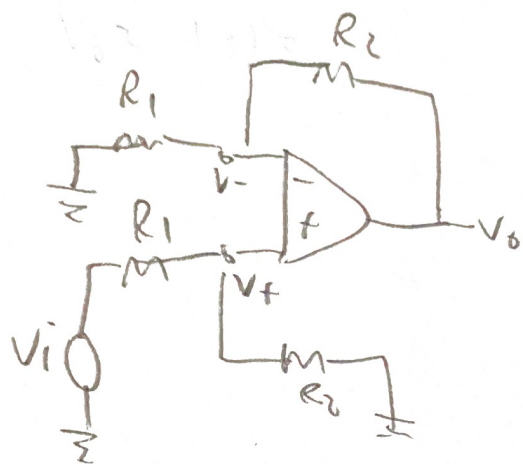

Op Amp

$$V_o = A(s)(V_+ - V_-)$$


KCL

$$0 = \frac{V_- - V_o}{R_2} + \frac{V_- - 0}{R_1} \rightarrow V_- = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_i$$

$$0 = \frac{V_+ - 0}{R_2} + \frac{V_+ - V_i}{R_1} \rightarrow V_+ = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_i$$

$$V_o = A(s) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o \right)$$
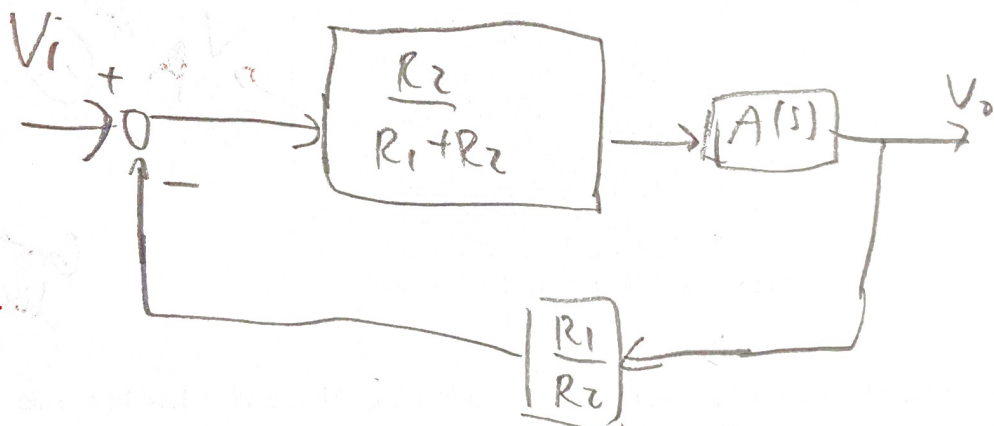
$$= A(s) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \left(V_i - \frac{R_1}{R_2} V_o \right)$$



b.

$$L(s) = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) A(s) \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} A(s) = f A(s)$$

$$f = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

c.

$$f = \frac{1k}{1k + 1k} = \frac{1}{2}$$

$$|L(j\omega_c)| = 1 \rightarrow |A(j\omega_c)| = 2 \rightarrow \omega_c = 5 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$\phi_m = -105^\circ + 180^\circ = 75^\circ$$

d. $G(s) \propto \frac{L(s)}{1+L(s)}$

$[10K = 10^4]$

$$|G(j\omega)|_{10KHz} = -3dB = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \left| \frac{FA(j\omega)|_{10KHz}}{1+FA(j\omega)|_{10KHz}} \right| = \left| \frac{f(10^3 \angle -90^\circ)}{1+f(10^3 \angle 90^\circ)} \right|$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \left| \frac{f(-j10^3)}{1+f(-j10^3)} \right| \rightarrow f = \frac{1}{1000} = 10^{-3}$$

$$f = \frac{R_1}{R_1+R_2} \rightarrow R_2 = 999K\Omega \quad \checkmark$$

e. $|G(j\omega)|_{\omega=0} \propto \frac{fA(j\omega)|_{\omega=0}}{1+fA(j\omega)|_{\omega=0}} = \frac{10^6/10^3}{1+10^6/10^3} = 0.999 \approx 1$

-2

f. $\omega = 2\pi \times 10^7 \text{ rad/s} = 10^7 \text{ Hz}$

$$\checkmark \begin{cases} |A(j\omega)|_{\omega=10^7} = 1 \\ \angle A(j\omega)|_{\omega=10^7} = -120^\circ \\ A(j\omega)|_{\omega=10^7} = 1 \angle -120^\circ = -.5 - j.866 \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} G(j\omega)|_{\omega=10^7} \propto \frac{fA}{1+fA} = \frac{(-.5 - j.866)/1000}{1000 + (-.5 - j.866)/1000} \\ = -.005024 - j8.748 \times 10^{-4} \\ M_0 = |G|_{\omega=10^7} = \sqrt{.005^2 + (8.7 \times 10^{-4})^2} \\ = .0051 \end{array} \right.$$

$$\phi_0 = \angle G_{\omega=10^7} = \tan^{-1}\left(\frac{.005}{8.7 \times 10^{-4}}\right) - 90^\circ = -170^\circ$$

-3