

Definition: $V_a = A V_e \rightarrow V_e = V_a / A$

Definition: $V_e = V_i - V_1 \rightarrow V_1 = V_i - V_e = V_i - V_a / A$

Current sum at V_2 : $0 = \frac{V_2 - V_1}{R_2} + \frac{V_2 - V_a}{R_a} - I_0$

$$V_2 \left(\frac{R_2 + R_a}{R_2 R_a} \right) = \left(\frac{V_i}{R_2} + \frac{V_a}{R_a} + I_0 \right)$$

Current sum at V_1 : $0 = \frac{V_1 - 0}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2}$

$$V_1 = \frac{V_2}{R_2} \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_2$$

Substitute: $V_2 \left(\frac{R_2 + R_a}{R_2 R_a} \right) = \left(\frac{R_1}{R_2 (R_1 + R_2)} V_2 + \frac{V_a}{R_a} + I_0 \right)$

$$V_2 \left(\frac{R_2 + R_a}{R_2 R_a} - \frac{R_1}{R_2 (R_1 + R_2)} \right) = \frac{V_a}{R_a} + I_0$$


$$V_o = V_2 = \left(\frac{R_2 R_a (R_1 + R_2)}{(R_2 + R_a)(R_1 + R_2) - R_1 R_a} \right) \left(\frac{V_a}{R_a} + I_0 \right)$$

B

1b. $V_e = V_i - V_1$

$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_0$

$V_e = V_i - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_0$

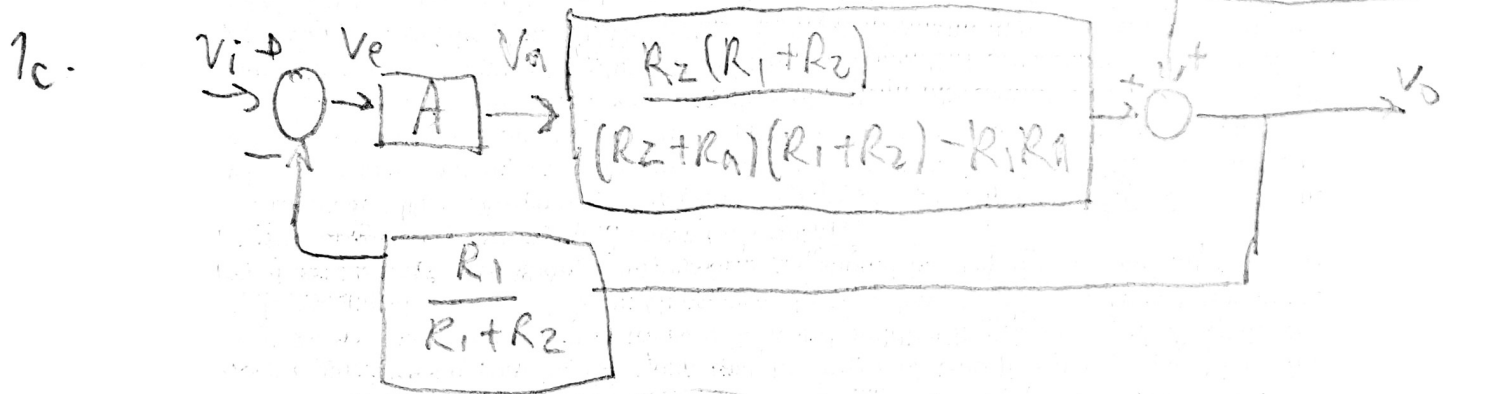

1d. $V_a = A V_e = A \left(V_i - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_0 \right)$

$V_0 = \left(B \right) \left(A \left(V_i - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_0 \right) + I_0 \right)$

$V_0 \left(1 + \frac{B R_1}{R_a (R_1 + R_2)} \right) = \frac{B A}{R_a} V_i + B I_0$

2a

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{B A / R_a}{1 + \frac{B R_1}{R_a (R_1 + R_2)}} = \frac{A R_2 (R_1 + R_2)}{(R_2 + R_a)(R_1 + R_2) - R_1 R_a} = \frac{A R_2 (R_1 + R_2)}{R_a (R_1 + R_2) ((R_2 + R_a)(R_1 + R_2) - R_1 R_a) + R_2 R_a R_1 (R_1 + R_2)}$$

1

$$= \frac{A R_2 (R_1 + R_2)}{(R_2 + R_a)(R_1 + R_2) - R_1 R_a + R_1 R_2}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 10^5 (9k)(10k)$$

$$(9050)(10k) - 50k + (9 \times 10^6)$$

$$= 90447$$

$$2b. \frac{V_o}{V_i} = \infty$$

$$3a. \frac{V_o}{I_o} = \frac{R}{1 + \frac{R_1 R_2}{R_1 (R_1 + R_2)}} = \frac{R_2 R_1 (R_1 + R_2)}{(R_2 + R_1)(R_1 + R_2) - R_1 R_2}$$

$$= \frac{R_2 R_1 (R_1 + R_2)}{(R_2 + R_1)(R_1 + R_2) - R_1 R_2}$$


$$= \frac{R_2 R_1 (R_1 + R_2)}{(R_2 + R_1)(R_1 + R_2) - R_1 R_2}$$

$$\frac{V_o}{I_o} = \frac{9k(50)(10k)}{9050(10k) - 50k + (9 \times 10^6)}$$

$$= 45.24$$

$$3b. \frac{V_o}{I_o} = 45.24$$

44.

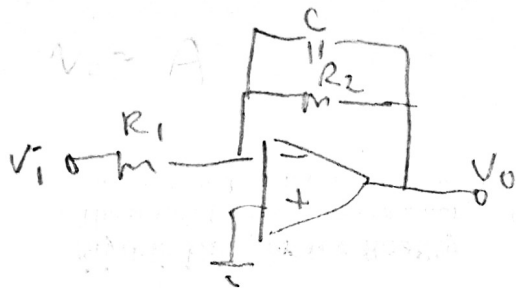

$$\frac{V_i}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} + C \frac{dV_o}{dt} = 0$$


$$\tau \frac{dV_o}{dt} + V_o = -k V_i$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-k}{\tau s + 1} \quad \text{where}$$


$$\tau = R_2 C = 10k(-0.1)10^{-6} = 10^{-9} \text{ s}$$

$$k = R_2/R_1 = 10k/1k = 10$$

Bode, magnitude

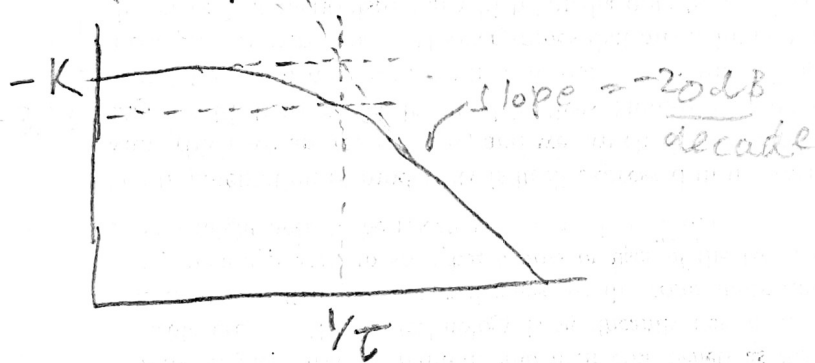

Phase

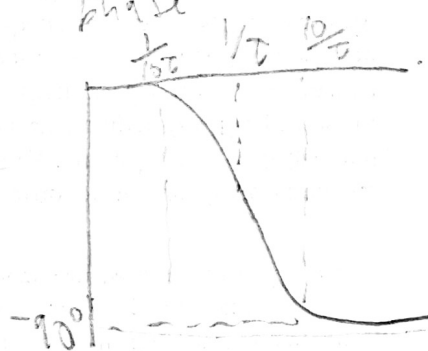

$$\text{step } y(t) = \frac{-K}{s(\tau s + 1)} = \frac{-k}{s} + \frac{k\tau}{\tau s + 1} = \frac{-k}{s} + \frac{k}{s - (-1/\tau)}$$

$$y(t) = -k + K e^{-t/\tau}$$

