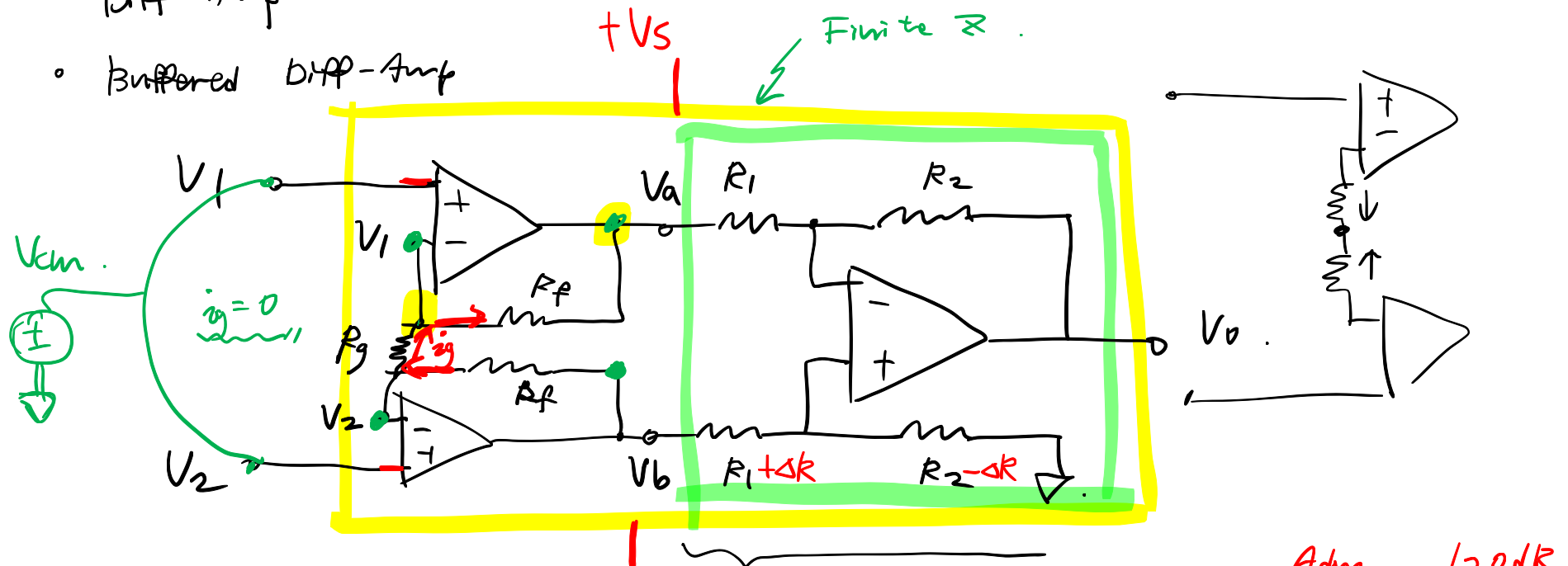


L12 – In-Amp/op-amp non-idealities

- Diff-Amp
- Buffered Diff-Amp



$$\bullet \quad i_g = \frac{V_2 - V_2}{R_g}$$

$$\bullet \quad V_a = V_1 - R_f i_g = V_1 - \frac{R_f}{R_g} (V_2 - V_1) = \left(\frac{R_g + R_f}{R_g} \right) V_1 - \frac{R_f}{R_g} V_2$$

$$\bullet \quad V_b = V_2 + R_f i_g = V_2 + \frac{R_f}{R_g} (V_2 - V_1) = -\frac{R_f}{R_g} V_1 + \left(\frac{R_g + R_f}{R_g} \right) V_2$$

$$A_{dm} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$A_{cm} \neq 0$$

$$A_{cm} \approx 0$$

$$\frac{A_{dm}}{A_{cm}} = \frac{120 \text{ dB}}{10^6}$$

$$\Rightarrow V_o = A_{dm}(V_b - V_a) + A_{cm} \left(\frac{V_b + V_a}{2} \right) \quad 1.$$

$$= A_{dm} \left(\frac{R_g + 2R_f}{R_g} \right) (V_2 - V_1) + A_{cm} \left(\frac{R_g}{R_g} \right) \left(\frac{V_2 + V_1}{2} \right)$$

< In-Amp >

$$CMRR = \frac{A_{dm}'}{A_{cm}'} = \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \left(\frac{R_g + 2R_f}{R_g} \right)$$

< Buff - diff >

VS. $CMRR = \frac{A_{dm}}{A_{cm}}$

R_g : Gain resistor . $R_g \rightarrow \infty$.


1

• There exist . single-chip in-amp . $R_1 = R_2$.

• R_g for gain tuning .

• V_S . Diff - Amp . $\left\{ \begin{array}{l} \text{Benefit} : \text{High input } \Sigma . \\ \text{Downside} : V_{cm} \text{ should } < V_S \end{array} \right.$

< Non Idealities of op-Amp / In-Amp >.

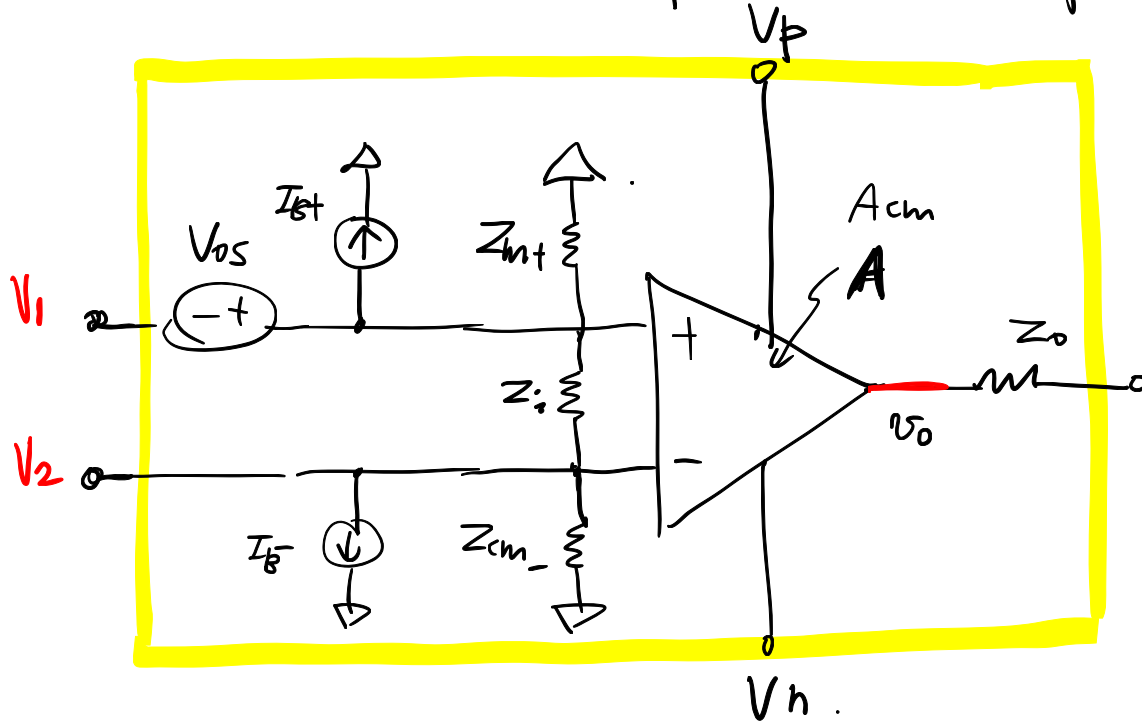

① Voltage Gains.


$$v_o = A(v_+ - v_-) + A_{cm} \left(\frac{v_+ + v_-}{2} \right) + A_p \Delta V_p + A_n \Delta V_n.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ CMRR} = \frac{A}{A_{cm}}. \end{array} \right.$$


$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ PSRR}_+ = \frac{A}{A_p} \quad \text{PSRR}_- = \frac{A}{A_n}. \end{array} \right.$$

② Input Voltage Range : $V_{min} < V_i, V_o < V_{max}$.
 $\approx V_{h+0}$ $\approx V_{p-0}$
 \Rightarrow "Clipping"
 Output : $V_{min} < V_o < V_{max}$.




③ Input offset voltage.

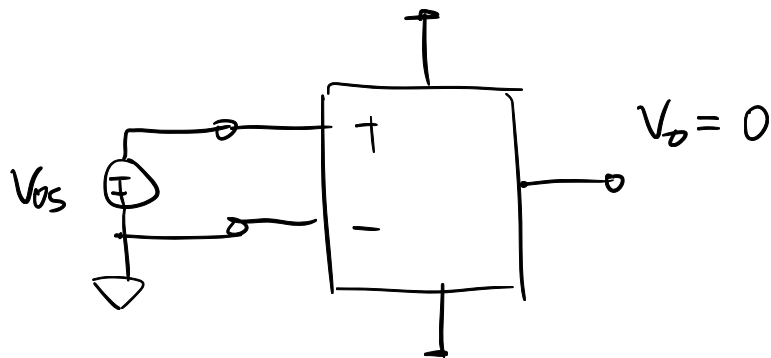

\Rightarrow

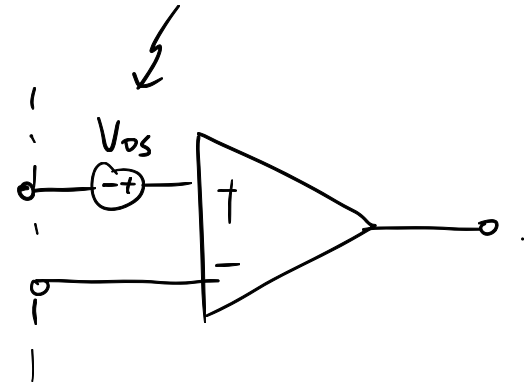

Example . Microphone Amp .

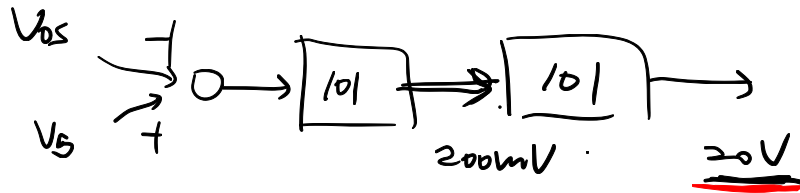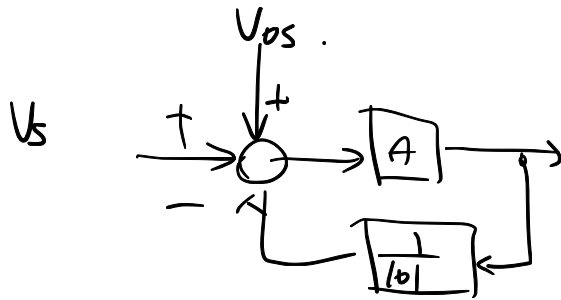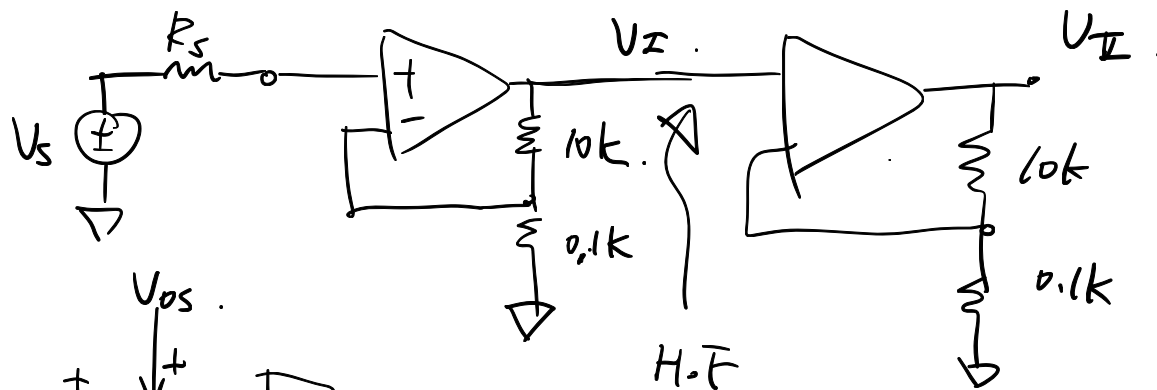

$$V_{os} \approx 2mV$$

